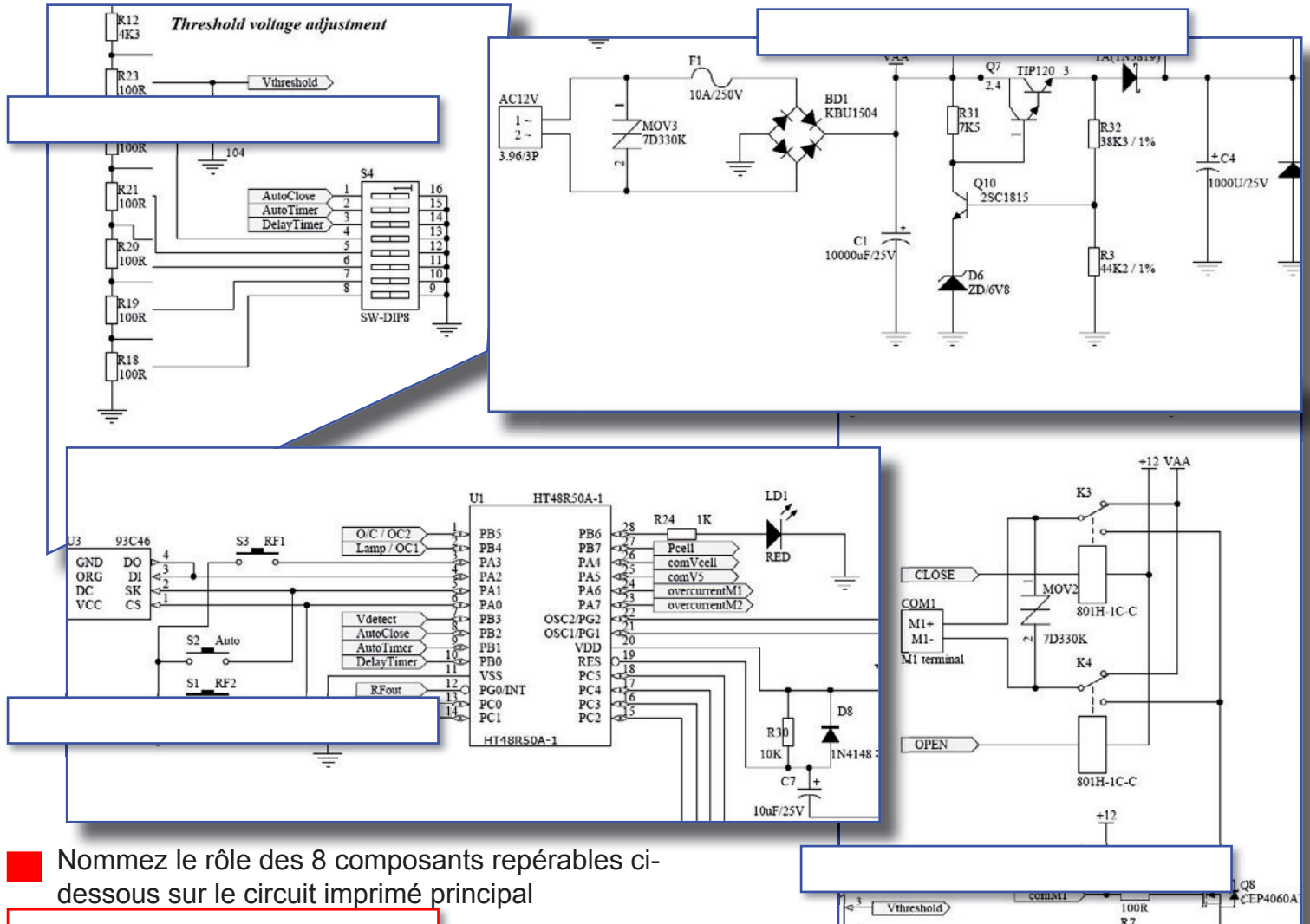


Synthèse à compléter n° 11 Nom :

Prénom :

classe :

Nommez les fonctions assurées par ces 4 blocs de composants



Nommez le rôle des 8 composants repérables ci-dessous sur le circuit imprimé principal

